Projeto 2 Smart Fridge

DCA0212.0 - Circuitos Digitais

Componentes:


- IGOR SÉRGIO DE FRANÇA CORREIA
- NEUMAN FABRICIO DE OLIVEIRA FERNANDES
- THIAGO THEIRY DE OLIVEIRA

Introdução

Smart Fridge (Geladeira Inteligente)

- Botões no de regular o nível da temperatura no painel;
- Detecção e tentativa de correção de problemas internos relacionados a temperatura;
- Luzes internas acendem/apagam, dependendo da porta estar aberta ou fechada;
 - Led no painel que avisa se a porta está aberta;
 - Sensor que detecta copo e libera gelo;

Painel

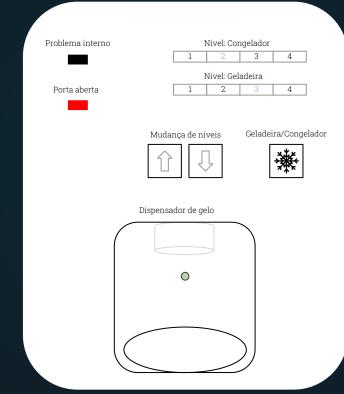

Desenvolvimento

Captura do comportamento da máquina de estados de alto nível

Step 1



Criação do caminho de dados (datapath)

Step 2A



Conexão do caminho de dados ao controlador


Step 2B



Conversão da HSLM para FSM

Step 2C

Step 1 - Captura do comportamento (HLSM)

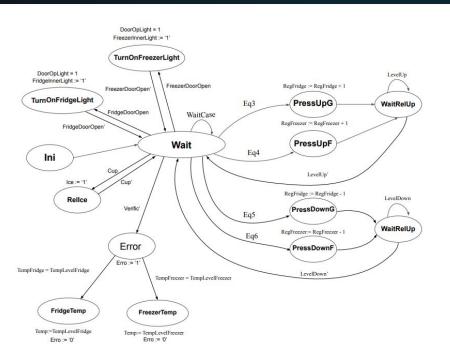


Entradas: LevelUp (bit), LevelDown (bit), toggle(bit), Cup (bit), DoorSwitch (bit), FridgeDoorOpen (bit), FreezerDoorOpen (bit), TempFridge (14 bits), TempFreezer(14 bits), TempLevelFridge(4bits), TempLevelFreezer(4bits);

Saidas: LevelFridge(4 bits), LevelFreezer (4 bits), Ice (bit), FridgeInnerLight (bit), FreezerInnerLight (bit), DoorOpLight (bit), Erro(bit);


Registradores: RegFridge (3 bits), RegFreezer (3 bits), RegTempFridge(3 bits), RegTemp Freezer (3 bits),


```
\begin{split} \textbf{Eq1} &:= (toggle'(LevelUp*LevelDown'(RegG < 4) + LevelUp'*LevelDown (RegG > 1)))' \\ \textbf{Eq2} &:= (toggle(LevelUp*LevelDown'(RegF < 4) + TempUp'*TempDown (RegF > 1)))' \\ \textbf{Eq3} &:= toggle'(LevelUp*LevelDown'(RegG < 4) \\ \textbf{Eq5} &:= toggle'(LevelUp*LevelDown'(RegG > 1) \\ \textbf{Eq4} &:= toggle(LevelUp*LevelDown'(RegG < 4) \\ \textbf{Eq6} &:= toggle(LevelUp'*LevelDown(RegG > 1) \\ \textbf{Verific} &:= (TempFridge = TempLevelFridge)*(TempFreezer = TempLevelFreezer); \\ \textbf{WaitCase} &:= Eq1 + Eq2 + Verific + FreezerDoorOpen' + FridgeDoorOpen' + Cup'; \\ \end{split}
```
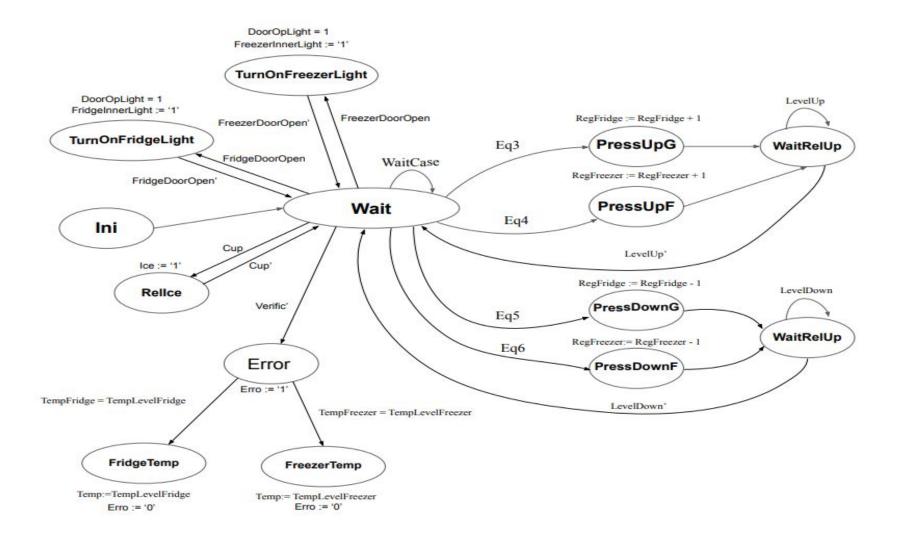
```
Fridge Level 1: 10° C; Freezer Level 1: -1° C;
Fridge Level 2: 6° C; Freezer Level 2: -2° C;
Fridge Level 3: 2° C; Freezer Level 3: -3° C;
Fridge Level 4: -2° C; Freezer Level 4: -4° C:
```




Step 2A - Caminho de dados (Datapath)

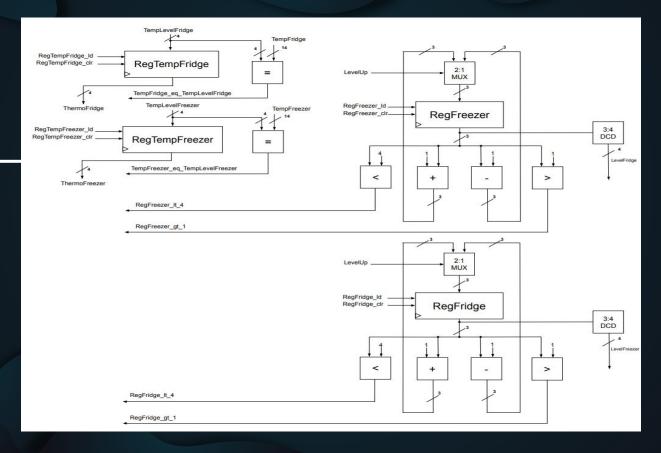


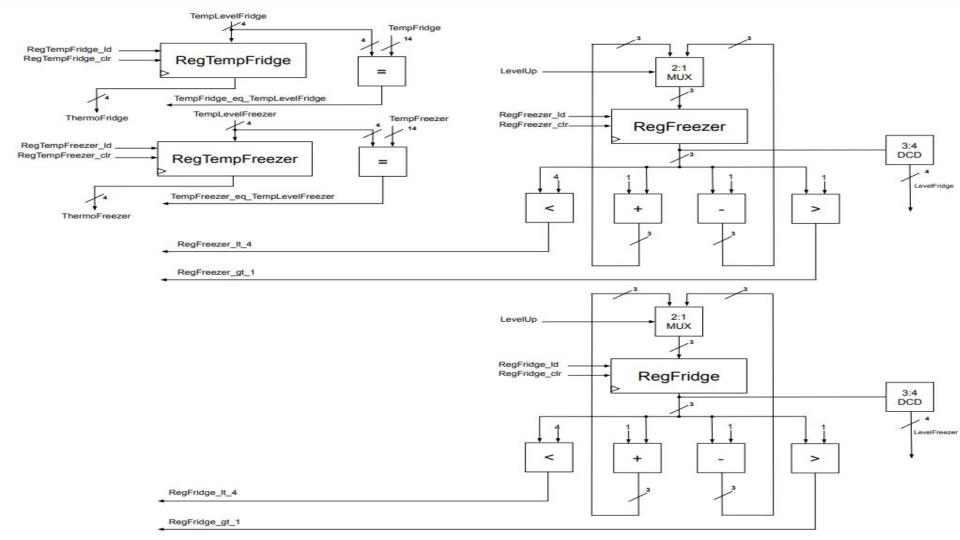

Step 2B - Conexão Controlador-Datapath

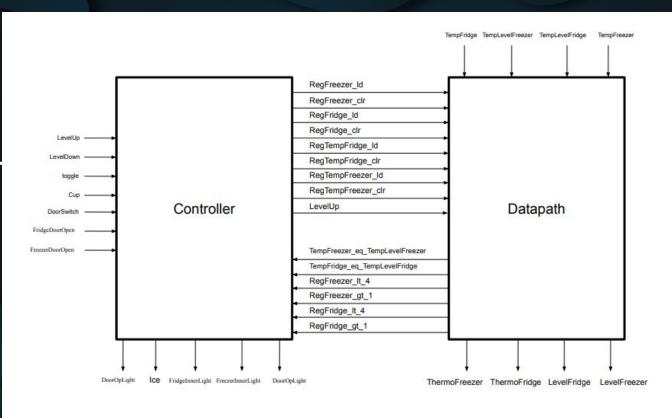

Step 2C - Conversão HLSM - FSM

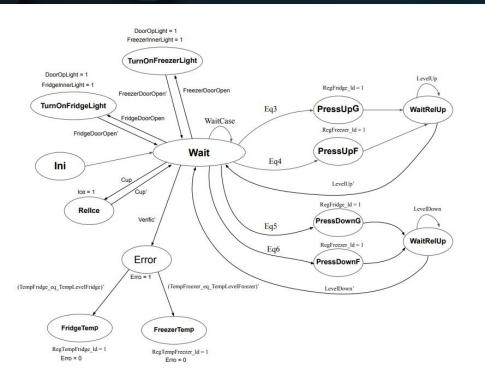

Entradas: LevelUp (bit), LevelDown (bit), toggle(bit), Cup (bit), DoorSwitch (bit), FridgeDoorOpen (bit), FreezerDoorOpen (bit), TempFreezer_eq_TempLevelFreezer(bit), TempFridge_eq_TempLevelFridge(bit), RegFreezer_lt_4(bit), RegFreezer_gt_1(bit), RegFridge_lt_4(bit), RegFridge_gt_1(bit);

Saidas: Ice (bit), FridgeInnerLight (bit), FreezerInnerLight (bit), DoorOpLight (bit), RegFreezer_ld(bit), RegFreezer_ld(bit), RegFridge_ld(bit), RegFridge_clr(bit), LevelUp(bit), Erro(bit):

```
Eq1 := (toggle'((LevelUp*LevelDown')RegFridge_lt_4 + (LevelUp'*LevelDown)RegFridge_gt_1))'

Eq2 := (toggle((LevelUp*LevelDown')RegFreezer_lt_4 + (LevelUp'*LevelDown)RegFreezer_gt_1))'

Eq3 := toggle'(LevelUp*LevelDown')RegFridge_lt_4

Eq5 := toggle'(LevelUp'*LevelDown)RegFridge_gt_1


Eq4 := toggle(LevelUp*LevelDown')RegFreezer_lt_4

Eq6 := toggle(LevelUp'*LevelDown)RegFreezer_gt_1

Verific := (TempFridge_eq_TempLevelFridge)*(TempFreezer_eq_TempLevelFreezer);


WaitCase := Eq1 + Eq2 + Verific+ FreezerDoorOpen' + FridgeDoorOpen' + Cup';
```

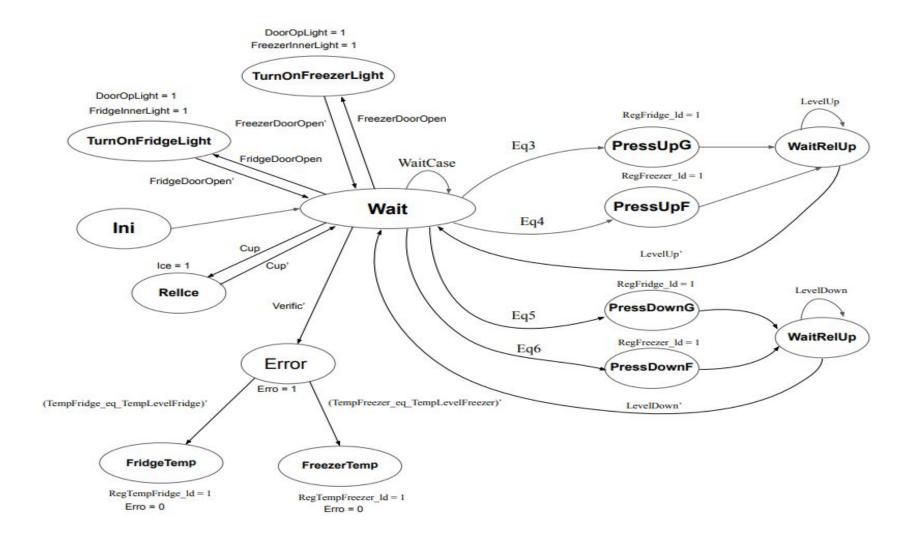
Fridge Level 1: 10° C; Freezer Level 1: -1° C; Fridge Level 2: 6° C; Freezer Level 2: -2° C; Fridge Level 3: 2° C; Freezer Level 3: -3° C; Fridge Level 4: -2° C; Freezer Level 4: -4° C;




Dificuldades e Soluções

Decoder 3x4:

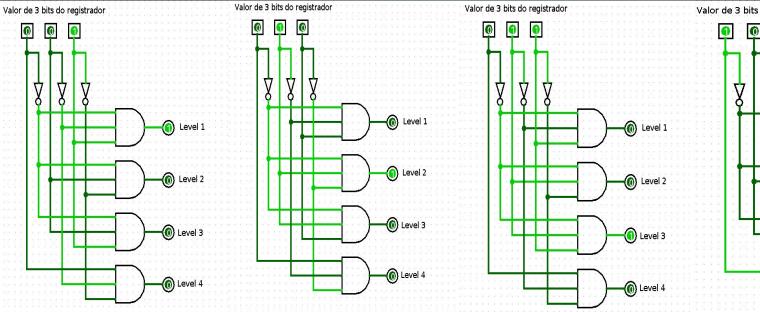

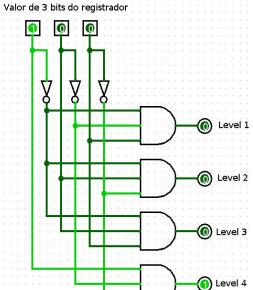

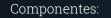

- IGOR SÉRGIO DE FRANÇA CORREIA
- NEUMAN FABRICIO DE OLIVEIRA FERNANDES
- THIAGO THEIRY DE OLIVEIRA

Obrigado pela atenção!